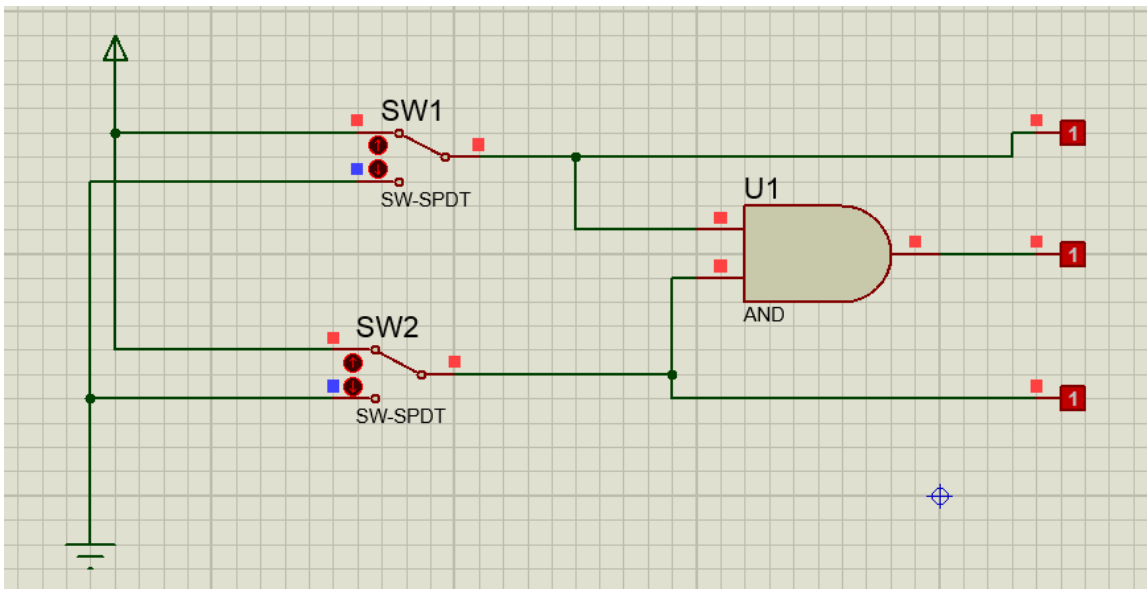


Percobaan 1. Gerbang AND

1. Gambar rangkaian



2. Fungsi Boolean

$L3 = L1 \text{ } L2$ atau $L3 = L1.L2$

3. Tabel kebenaran


SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

Percobaan 2. Gerbang OR

1. Gambar rangkaian

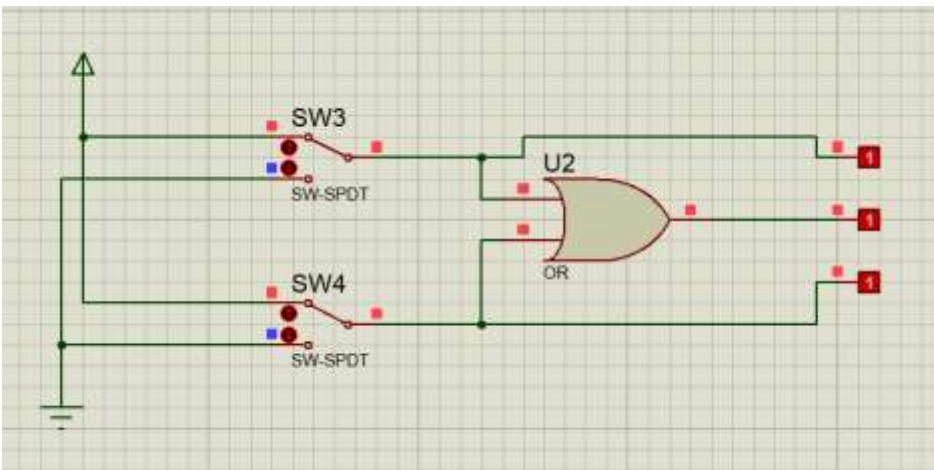

2. Fungsi boolean
 $L3 = L1 + L2$

3. Tabel kebenaran


SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	1

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

Percobaan 3. Gerbang NOT

1. Gambar rangkaian

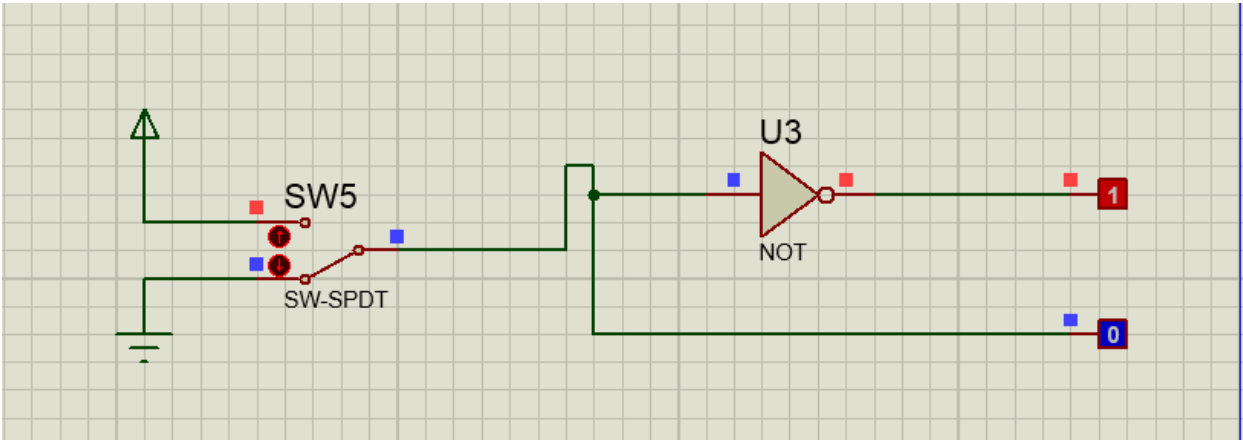

2. Fungsi boolean
 $L1 = \sim L2$

3. Tabel kebenaran


SW1	L2	L1
0	0	1
1	1	0

4. Diagram waktu

L2		
L1		

Percobaan 4. Gerbang NAND

1. Gambar rangkaian

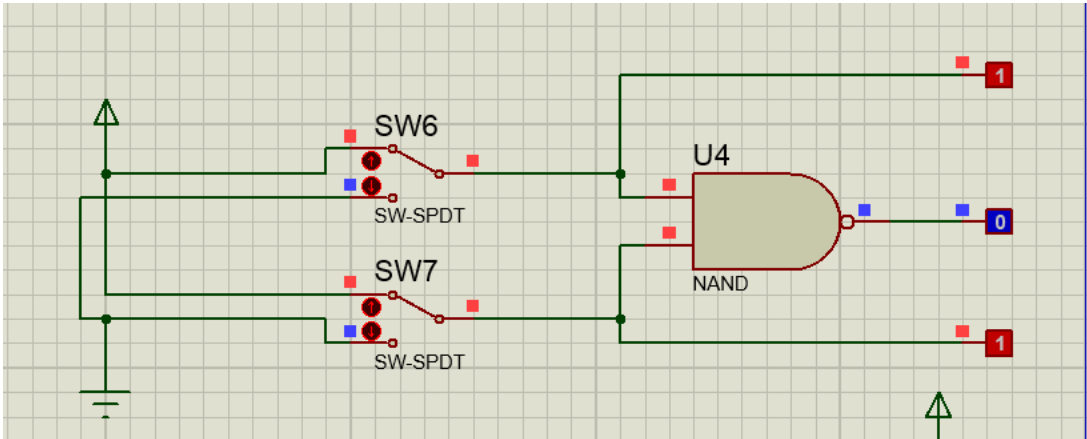

2. Fungsi booean

$$L3 = \overline{L1.L2}$$

3. Tabel kebenaran


SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

Percobaan 5. Gerbang NOR

1. Gambar rangkaian

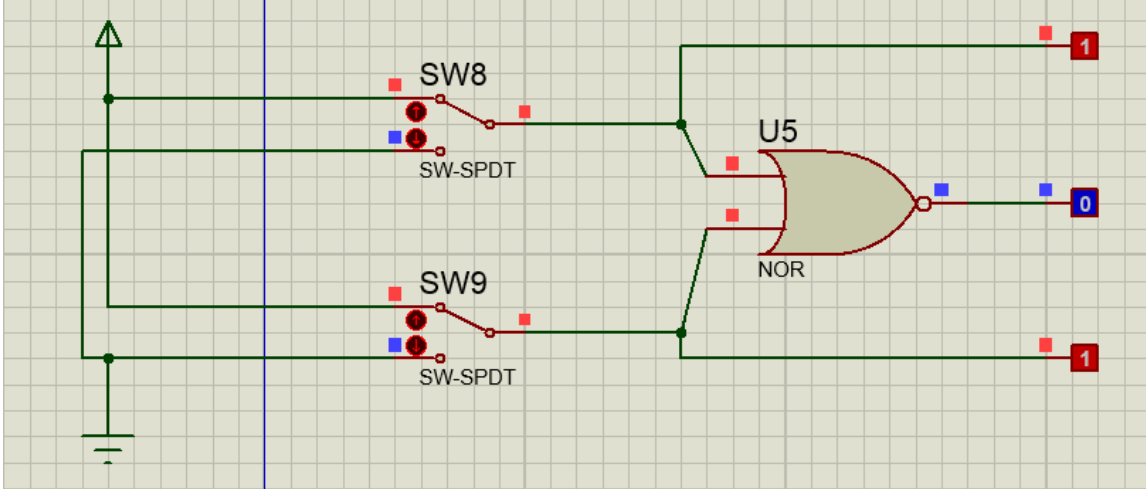

2. Fungsi boolean

$$L3 = \overline{L1 + L2}$$

3. Tabel kebenaran


SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

Percobaan 6. Gerbang XOR

1. Gambar rangkaian

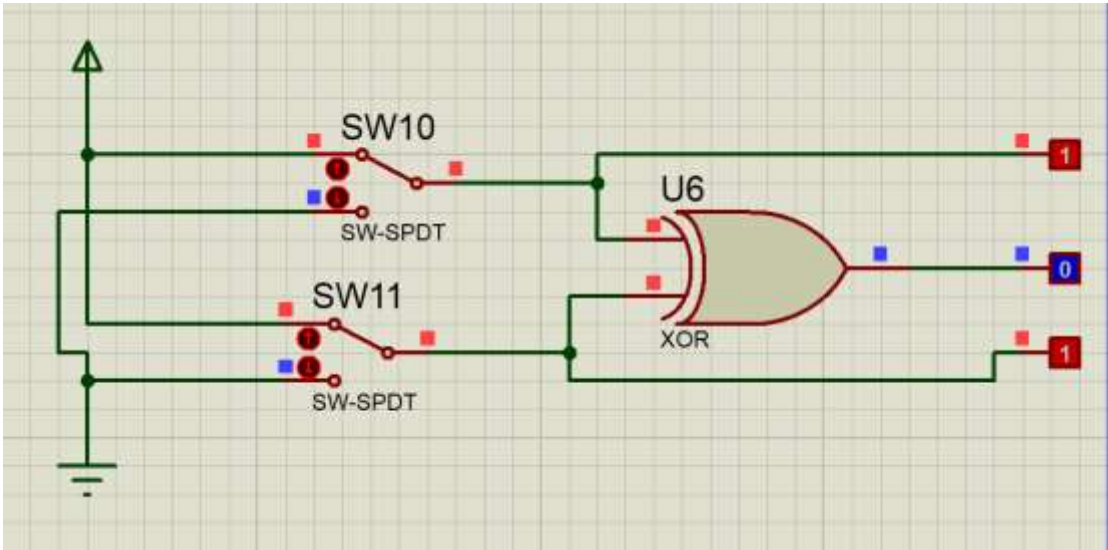

2. Fungsi boolean

$L3 = L1 \oplus L2$

3. Tabel kebenaran


SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

Percobaan 7. Gerbang XNOR

1. Gambar rangkaian

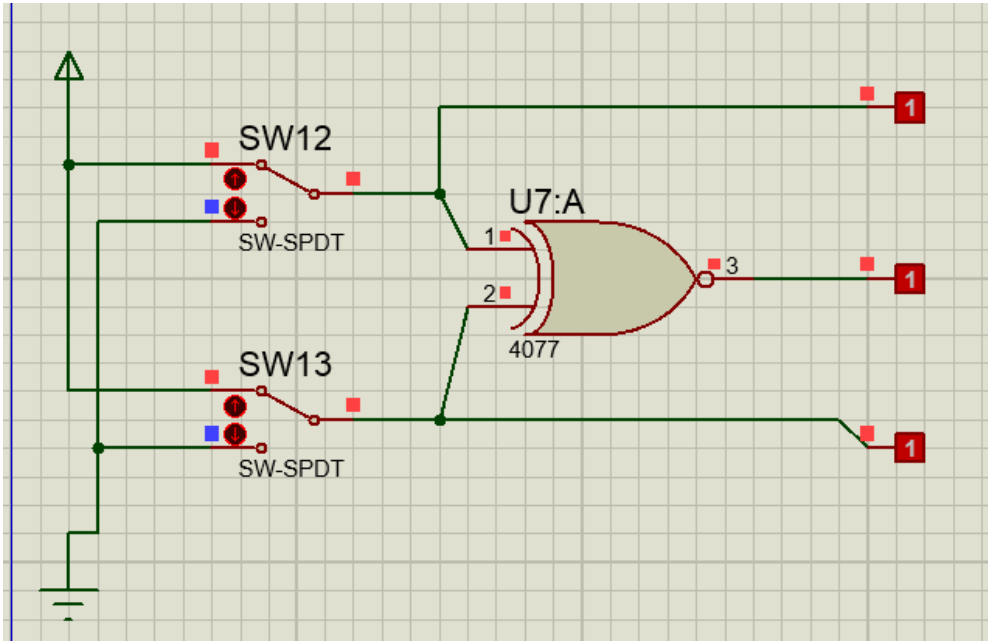

2. Fungsi boolean

$$L3 = \overline{L1} \oplus \overline{L2}$$

3. Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				