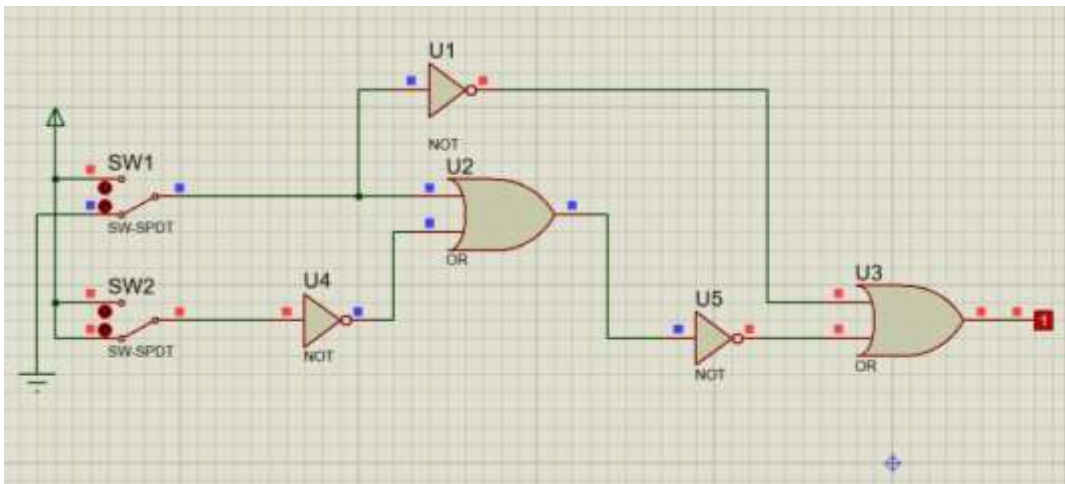


Tugas

1. a. Buatlah gerbang berikut :



b. Fungsi boolean =  $\overline{(\overline{x+y}) + x}$

c. Tabel kebenaran

SW1	SW2	L
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1

d. Diagram waktu

SW1			
SW2			
L			

2. Buatlah rangkaian dari fungsi boolean dibawah :

$F = (\overline{A} B + C) + (\overline{D} . E)$

